
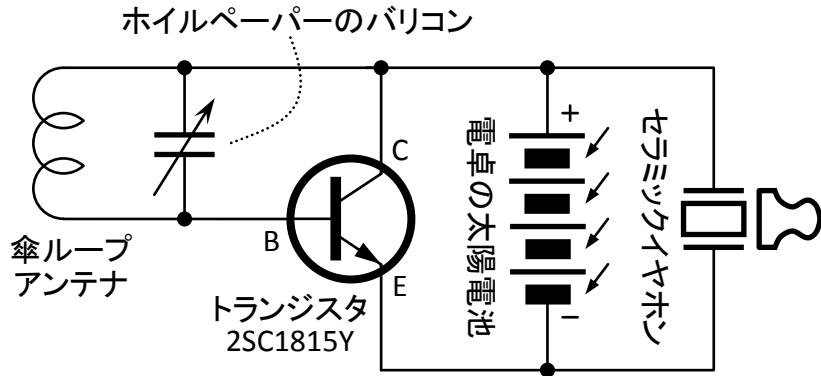


太陽電池駆動 トラ検傘ラジオ

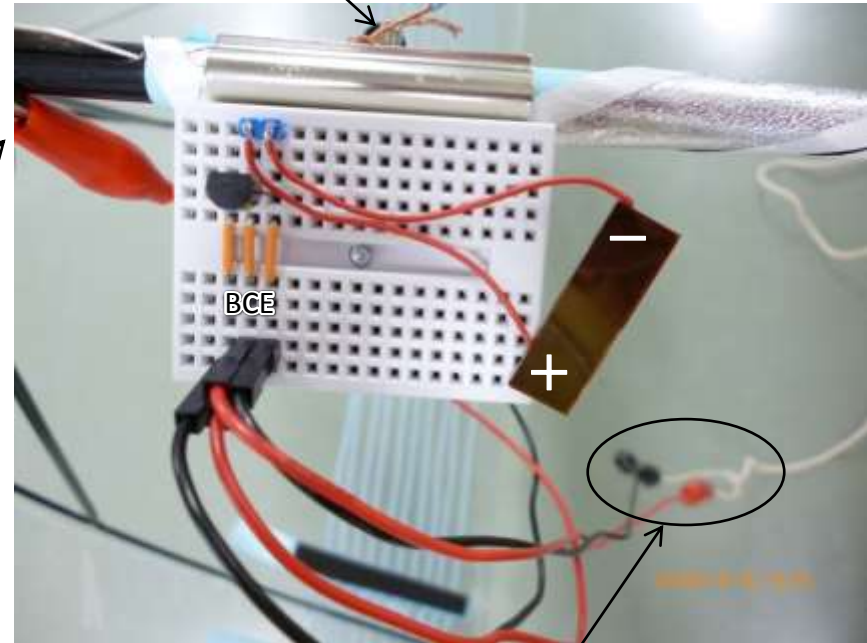


Bにつながっているクリップ(黒)はここへ

(傘ループアンテナの電線の一方につなぎます)



Cにつながっているクリップ(赤)の片方はここへ
(傘ループアンテナの電線のもう一方につなぎます)

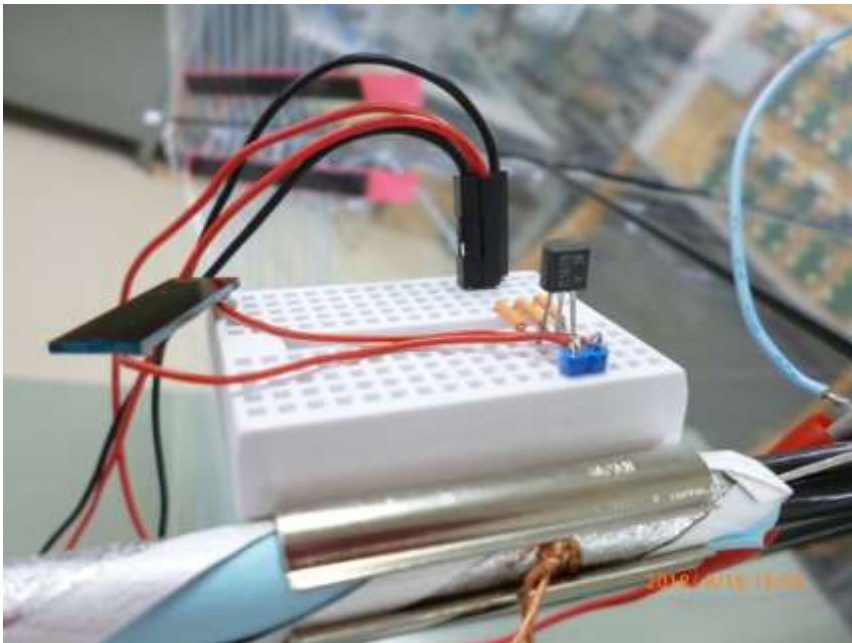Cにつながっているクリップ(赤)のもう一方とEにつながっているクリップ(黒)はイヤホンのクリップ(赤と黒)につなぎます



トランジスタ 2SC1815Y



電卓の太陽電池

